

姓名:林哲宇

學號:0616018

Discussion 1

A

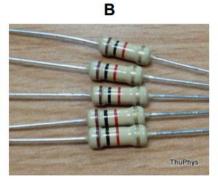

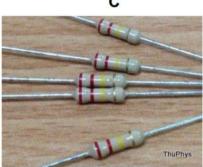

A:棕黑金金

電阻值:1±5%(Ω)

B:棕黑紅金

電阻值:1000 ± 5% (Ω)

C:紅紅黃金

電阻值: 220 ± 5% (Ω)

Discussion2

1. Before press the button, what is the voltage of Digital pin 2?

A: 0

2. After press the button, what is the voltage of Digital pin 2?

A: 1

Discussion3

How long is the cycle time of approximately?

以 Arduino IDE 的 Example 的 fade 為例·如果 fadeAmount 為 5 · 且每次迴圈的 delay 為 $30(0.03 \ 7)$ · 則

cycle time = (255 * 2) / 5 * 0.03 = 3.06 秒